

Examen d'architecture des ordinateurs

1^{ère} année département informatique ENSEEIHT

20/01/2014

1. Algèbre de Boole (2 pts)

Par la méthode de votre choix, démontrer que :

$$A.(B \oplus C \oplus D) = A.B \oplus A.C \oplus A.D$$

2. Arithmétique binaire (2 pts)

- Sur 16 bits, effectuer la somme des deux nombres suivants (codés en hexadécimal) C516 + 4B16
- Interpréter ce calcul en arithmétique non signée (binaire pur) en donnant les valeurs décimales correspondantes
- Interpréter ce calcul en arithmétique signée (complément à 2) sur 16 bits en donnant les valeurs décimales correspondantes

3. Circuits combinatoires (3 pts)


On souhaite concevoir un circuit combinatoire qui calcule le produit de 2 nombres entiers non signés de 2 bits, avec un résultat sur 4 bits ; son interface SHDL est :

```
module mult(a[1..0], b[1..0] : s[3..0])
```

Donner la table de vérité de ce circuit combinatoire, simplifier les équations des sorties et écrire le module en SHDL.

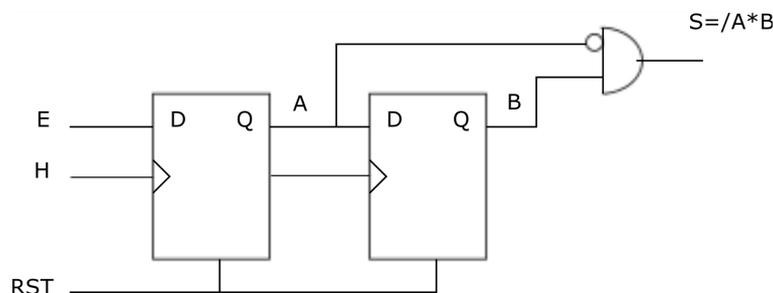4. Circuit séquentiel (4 pts)

On considère le circuit séquentiel suivant, d'entrée E, sortie S et horloge H :



- Est-ce un circuit de MOORE ou de MEALY (justifier) ?
- En partant de l'état initial où toutes les bascules sont à 0, énumérer tous les états possibles en leur donnant des noms (a, b, etc.) et reconstituer le graphe d'états du circuit.

- c. Construire la table de transitions à partir du graphe d'états.
- d. Simplifier la table et donner le graphe d'états simplifié. Combien a-t-il d'états ? Pouvez-vous deviner la fonction du circuit ?

5. Circuit de time-out (3 pts)

On souhaite ajouter un module `time_out` au processeur `craps`, version simplifiée du module `pwm`, et fonctionnant avec l'interface suivant :

```
module time_out (rst, clk, din[31..0] : to[31..0], to_out)
```

- si `din[31..0]` est égal à 0, le module reste à l'arrêt ;
- sinon :
 - o si `to[31..0]` est égal à 0, `din[31..0]` est chargé dans `to[31..0]` et `to_out` est mis à 0
 - o sinon `to[31..0]` est décrémenté à chaque top d'horloge et `to_out` passe à 1 quand `to[31..0]` atteint la valeur 0
- a- donner la description en shdl de `to[0]`, `to[1]`, `to[2]`, `to_out` (Un module `zero32(e[31..0]):zero` est fourni) (1 point)
- b- ce module doit être accessible, dans CRAPS, via l'adresse `0x70000000` dans laquelle on peut écrire la valeur initiale du `time_out` (pour le lancer) et on peut lire la valeur courante du `time_out`. Dire dans quelle(s) partie(s) du processeur CRAPS on doit effectuer les ajouts nécessaires ; en donner la description en shdl (2 points)

6. Ajout d'une nouvelle instruction dans CRAPS (3 pts)

On souhaite rajouter dans CRAPS de nouvelles instructions « compare and branch » de syntaxe assembleur :

```
cmpb<cond> %ri, %rj, label
```

Le terme `<cond>` est identique à celui des instructions `b<cond>`

Par exemple, l'instruction : `cmpbeq %r1, %r2, loop` est équivalente à la suite des deux instructions :

```
cmp %r1, %r2
beq loop
```

- a- Choisir un format pour cette instruction (1 point)
- b- Donner le graphe correspondant à ajouter dans le séquenceur, en y indiquant la condition de chaque transition et les valeurs des microcommandes correspondantes (2 points)

7. Programmation de CRAPS (3 pts)

- a- Ecrire un sous-programme qui affiche le contenu du registre `%r1` sur l'afficheur de la carte.
- b- Ecrire un programme qui lit les switches et affiche la valeur correspondante lorsque l'on appuie sur le bouton `btn3`, et s'arrête dès que la valeur des switches est égale à 0.