

# Examen d'architecture des ordinateurs

11N ENSEEIHT

26/01/2016

## 1. Arithmétique binaire (2 pts)

- sur 8 bits, effectuer la somme en binaire des 2 nombres hexadécimaux suivants : 0x7B et 0x43
- Interpréter ce calcul en termes d'arithmétique signée et d'arithmétique non signée. On précisera notamment les valeurs de C et V et on les expliquera

## 2. Opposé arithmétique (2 pts)


Poly.copié page 38 : « ... l'opposé peut se calculer à partir de l'original de la façon suivante : le bit de poids faible est recopié tel quel ; les autres bits sont inversés seulement s'il existe un bit à 1 sur leur droite dans l'original. »

Concevoir un circuit *combinatoire* qui implémente cet algorithme, sous forme d'un module SHDL d'interface :

```
module oppose (e[3..0] : s[3..0])
```

## 3. Analyse d'un circuit séquentiel (5 pts)

On considère le circuit suivant :

 

- Décrire ce circuit sous forme d'un module SHDL (1 pt)
- Ce circuit est-il de type MOORE ou MEALY ? Justifier. Quels sont ses vecteurs d'entrées, d'état, de sorties ? (1 pt)
- Enumérer tous les états possibles de ce circuit, puis donner une assignation possible et la table de transition associée (1 pt)
- A partir de cette table de transitions, concevoir un circuit équivalent avec un plus petit nombre de bascules. On fournira un schéma ou un module SHDL (2 pts)

## 4. Synthèse d'un compteur (4 pts)

Concevoir un compteur / décompteur avec remise à zéro synchrone, d'interface suivant :

```
module count4ZD(rst, clk, sclr, down : s[3..0])
```

Lorsque `sclr=1`, le compteur se remet à zéro *au front d'horloge* (remise à zéro synchrone)

Le compteur compte dans l'ordre croissant si `down=0`, dans l'ordre décroissant si `down=1`

`sclr` est prioritaire sur `down`, c'est à dire que :

- `sclr=1` et `down=*` : le compteur se remet à zéro au front d'horloge
- `sclr=0` et `down=0` : le compteur s'incrémente au front d'horloge
- `sclr=0` et `down=1` : le compteur se décrémente au front d'horloge

On fournira au choix un schéma ou le code SHDL correspondant.

## 5. Séquencement d'une instruction (2 pt)

On souhaite ajouter une instruction `cpmem [%rs1+%rs2], [%rd1+%rd2]`, qui permet de copier le contenu mémoire à l'adresse = `%rs1+%rs2` dans l'adresse = `%rd1+%rd2`. Elle a pour code :

```
011.00000000.rs1.rs2.rd1.rd2
```

`rs1`, `rs2`, `rd1`, `rd2` sont des champs de 5 bits qui représentent des numéros de registres. Par exemple, l'instruction `cpmem [%r1+%r2], [%r3+%r4]`, de code `011.00000000.00001.00010.00011.00100`, copie le contenu de la case mémoire d'adresse `%r1+%r2` dans la case mémoire d'adresse `%r3+%r4`

Dessiner le graphe de séquencement de cette instruction (étapes élémentaires nécessaires à son exécution) en indiquant l'opération réalisée à chaque transition sous forme textuelle.

Indiquer pour une transition au choix (sauf la première et la dernière) le détail des commandes de la micromachine nécessaires à l'exécution de l'opération correspondante.

## 6. Programmation de CRAPS (5 pts)

- Écrire un sous-programme `incr` qui incrémente les 2 chiffres d'un nombre décimal stocké dans (`%r1`-dizaine, `%r2`-unité). Ainsi à chaque appel, les valeurs de (`%r1`, `%r2`) seront successivement :  
(0, 0), (0, 1), ..., (0, 9), (1, 0), (1, 1), ..., (1, 9), (2, 0), ..., ..., (9, 9), (0, 0), etc.  
Ce sous-programme ne devra modifier aucun registre
- Écrire un sous-programme `aff` qui affiche sur les 2 afficheurs 7-segments de droite la valeur décimale codée dans (`%r1`, `%r2`). On supposera les afficheurs initialisés ; ce sous-programme ne devra modifier aucun registre
- Écrire un sous-programme `delay` qui attend durant environ 1s ; ce sous-programme ne devra modifier aucun registre
- Écrire un programme principal qui ne termine jamais et qui à chaque cycle répète les opérations suivantes :
  - o Affichage du compteur et délai
  - o Incrémentation du compteurOn effectuera toutes les initialisations nécessaires.