

---

# Travaux pratiques d'architecture des ordinateurs

---

Processeur CRAPS : Unité Arithmétique et Logique (4h)


## 1. Additionneur complet 1 bit

---

Concevoir l'additionneur complet 1-bit d'interface :

```
module fulladder(a, b, cin : s, cout)
```

On utilisera la méthode déjà vue :

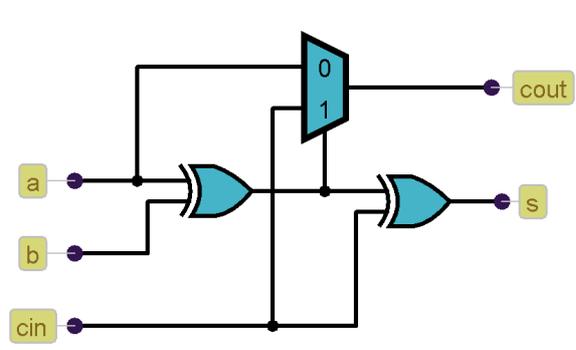

Tester le module avec le simulateur et avec le test 'ual.tst' fourni.

## 2. Additionneur 32 bits

---

Chaîner en 'ripple-carry' 32 modules fulladder pour former un additionneur 32 bits d'interface :

```
module adder32(a[31..0], b[31..0], cin : s[31..0], cout)
```

On pourra utiliser des module intermédiaires adder4, adder8, etc.

## 3. Additionneur-soustracteur 32 bits

---

En réutilisant le module adder32 développé précédemment, concevoir un module additionneur soustracteur 32 bits ayant l'interface suivant :

```
module addsub32(a[31..0], b[31..0], sub: s[31..0], V, C)
```

Lorsque  $sub = 0$  le module calcule la somme  $a[31..0] + b[31..0]$  sur  $s[31..0]$  ; lorsque  $sub = 1$ , il calcule la différence. Les bits V et C ont le sens habituel des bits de débordement et de retenue-emprunt pour les opérations d'addition et de soustraction.

Tester le module le simulateur, en essayant les deux opérations avec des opérandes de signes variés. Vérifier que C et V ont les valeurs attendues. Tester avec le test 'addsub32.tst' fourni.

## 4. Décodeurs

---

Concevoir de façon modulaire les décodeurs, d'interfaces :

```

module decoder2to4(e[1..0] : s[3..0])
module decoder3to8(e[2..0] : s[7..0])
module decoder4to16(e[3..0] : s[15..0])
module decoder5to32(e[4..0] : s[31..0])
module decoder6to64(e[5..0] : s[63..0])

```

Une seule sortie d'un décodeur vaut 1 : celle dont l'indice est le nombre donné en entrée.

## 5. Unité arithmétique et logique

Créer une unité arithmétique et logique ayant l'interface suivant :

```

module ual(a[31..0], b[31..0], cmd[5..0] :
    s[31..0], enN, enZ, enVC, dN, dZ, dV, dC)

```

L'opération est spécifiée par la commande cmd[5..0] suivante :

| cmd         | opération  | flags modifiés |
|-------------|--|----------------|
| 010000 (16) | ADDCC, addition                                      | N, Z, V, C     |
| 010100 (20) | SUBCC, soustraction                                  | N, Z, V, C     |
| 011010 (26) | UMULCC, multiplication non signée                    | Z              |
| 010001 (17) | ANDCC, et logique bit à bit                          | N, Z           |
| 010010 (18) | ORCC, ou logique bit à bit                           | N, Z           |
| 010011 (19) | XORCC, xor logique bit à bit                         | N, Z           |
| 000000 (0)  | ADD, addition  | aucun          |
| 000100 (4)  | SUB, soustraction                                    | aucun          |
| 000001 (1)  | AND, et logique bit à bit                            | aucun          |
| 000010 (2)  | OR, ou logique bit à bit                             | aucun          |
| 000011 (3)  | XOR, xor logique bit à bit                           | aucun          |
| 001101 (13) | Décalage à droite                                    | aucun          |
| 001110 (14) | Décalage à gauche                                    | aucun          |
| 100000 (32) | SIGNEXT13, extension de signe bus A, 13 bit→32 bits  | aucun          |
| 100001 (33) | SIGNEXT25, extension de signe bus A, 25 bits→32 bits | aucun          |
| 100011 (35) | SETHI, forçage des 24 bits de poids forts            | aucun          |
| 101000 (40) | NOPB, no operation bus B                             | aucun          |

- un multiplieur déjà câblé dans le FPGA sera recruté par utilisation du module prédéfini d'interface :

```

umult16x16(a[15..0], b[15..0] : s[31..0])

```

- les opérations de décalage à droite et à gauche utiliseront le module `barrelshifter32` donné dans `lib` ; la valeur à décaler est prise sur `a[31..0]` et le nombre de bits de décalage est pris sur les 5 bits de poids faibles `b[4..0]`

- l'opération SETHI force les 24 bits de poids fort de  $s[31..0]$  avec les 24 bits de poids faible de  $a[31..0]$  et force à 0 tous les 8 bits de poids faible restants
- les opérations d'extension de signe transforment un nombre signé dans la taille de départ en un nombre signé de même valeur dans la taille d'arrivée
- l'opération NOPB transfère simplement la valeur de  $b[31..0]$  vers  $s[31..0]$ , sans changement

Les sorties dN, dZ, dV et dC indiquent si le résultat de l'opération est négatif (resp. nul, provoque un overflow, une retenue) et seront mémorisés dans des bascules delay N, Z, V, C situées dans la micromachine pour former les flags du microprocesseur. Les signaux enN, enZ et enVC indiquent quels flags sont affectés par l'opération demandée ; ils serviront de signal 'enable' pour les bascules N, Z, V, C.

Tester le module avec le simulateur et avec le test 'ual.tst' fourni.